 


ENCORE UN PEU D'ANALOGIQUE ? ☺


A portée de main : l'amplificateur opérationnel à transconductance (OTA)





miroir de courant
pMOS

paire différentielle nMOS

source de courant nMOS

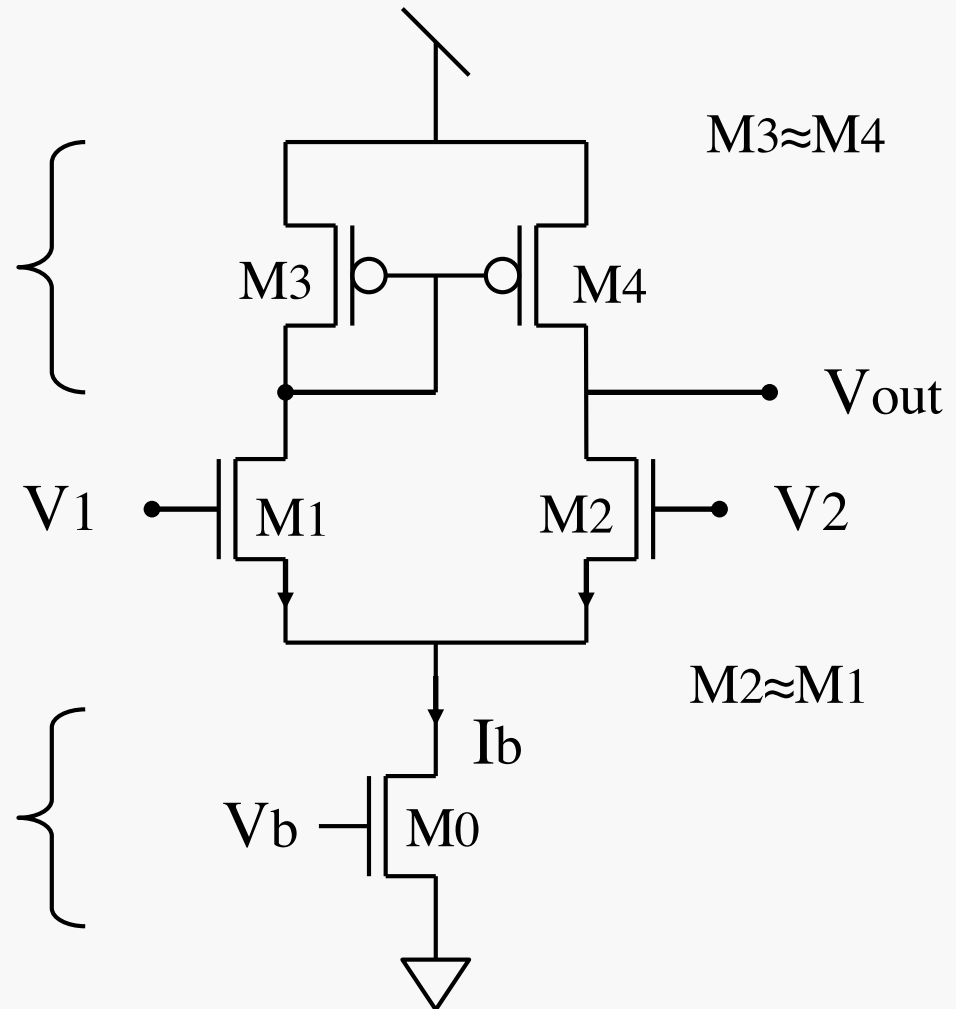

  INVERSEUR CMOS : ACCÉLÉRATEUR REDRESSEUR DE TRANSITIONS



DANGERS INTRA-BASCULE D



$CK \uparrow \Rightarrow CK' \downarrow$
 mais pas instantanément
 \Rightarrow transitoirement, $CK = CK' = 1$!!
 \Rightarrow brève liaison directe de d vers q
trop brève pour affecter q

Mais filtrage passe-bas de CK par longs fils
 de routage résisto-capacitifs $\rightarrow CK$ mou
 \Rightarrow retard/avance de commutation des MUX
 \Rightarrow possible liaison plus durable de d vers q

Situation inacceptable !


Solution :

  - utiliser l'inverseur CMOS comme *raidisseur* local de fronts lents/mous
- adopter l'organisation ci-contre, qui garantit des fronts raides et proches sur CK' et CK'' (désormais propres à chaque bascule)




\rightarrow 24 transistors pour une bascule D fiable

DANGERS INTER-BASCULES D

 

Si la deuxième bascule reçoit le top d'horloge significativement plus tard que la première, d_1 peut sauter directement en q_2 !

 
Structure isochrone de distribution de l'horloge à bord d'une puce





Il arrive qu'une entrée soit purement asynchrone (voire synchrone avec une autre horloge...)

Comment l'exploiter ?

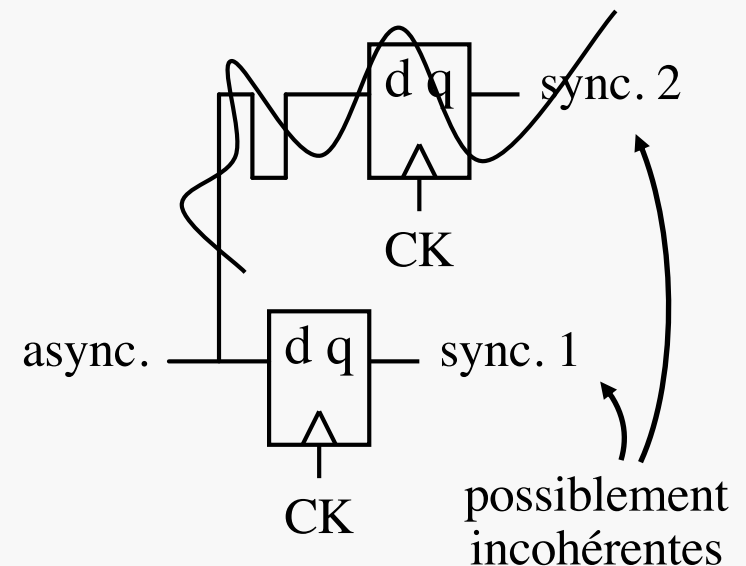En l'appliquant en entrée d'une – et une seule – bascule D cadencée par CK. La sortie sera une version synchronisée (avec CK), généralement exploitable malgré les aléas d'échantillonnage



  Couches logicielles
Architecture
Micro-architecture
Logique/Arithmétique
Circuit logique
Circuit analogique
Dispositif
Physique




LOGIQUE SÉQUENTIELLE ET SYSTÈMES DYNAMIQUES DISCRETS

ES102 / CM6


bis CM5

CIRCUIT SÉQUENTIEL SYNCHRONE

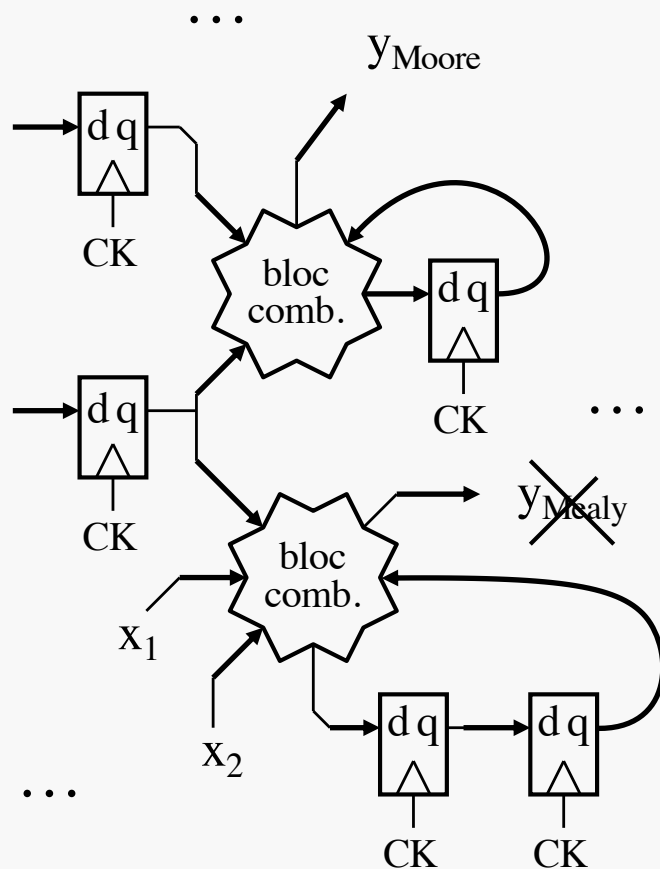

= ensemble de bascules D ⚡

 - toutes commandées par la même horloge CK
- interconnectées par des blocs combinatoires
- avec des entrées (t.q. x_1) et sorties (t.q. y_{Moore})
- horloge = chef d'orchestre
- toutes les bascules transfèrent simultanément
- temps découpé en une alternance transferts/calculs



- les entrées doivent être des signaux synchrones (sans oublier les délais combinatoires avant bascules D)
- sortie du circuit = probable entrée d'un autre circuit séquentiel cadencé par CK
 - certifiable synchrone si ne dépend combinatoirement que de sorties de bascules D
 - par précaution, on se limitera à de telles sorties, dites de type *Moore*
 - évitant celles dépendant combinatoirement d'une entrée, dites de type *Mealy*




BITS REGROUPÉS EN VECTEURS


- Soit un circuit séquentiel synchrone comportant n bascules D
- Les entrées et sorties de ces bascules sont les d_i et q_i , $1 \leq i \leq n$
- Soit les *vecteurs*/n-uplets $\mathbf{d}=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ et $\mathbf{q}=(q_1, q_2, \dots, q_n)$
- \mathbf{q} est appelé *l'état* du circuit (système) séquentiel
 - les q_i sont appelés « bits d'état » (même sens que « variables d'état »)
- Entrées et sorties binaires du circuit séquentiel également mises sous forme de vecteurs : \mathbf{x} (m-uplet) et \mathbf{y} (p-uplet)
- Circuit séquentiel décrit par 2 fonctions booléennes vectorielles :
 - la *fonction de transition* \mathbf{f} t. q. $\mathbf{d}=\mathbf{f}(\mathbf{q}, \mathbf{x})$
 - la *fonction de sortie* \mathbf{g} t. q. $\mathbf{y}=\mathbf{g}(\mathbf{q})$
 - car Moore
 - $\mathbf{y}=\mathbf{g}(\mathbf{q}, \mathbf{x})$ si Mealy
 - en contexte linéaire (cf. AO102), \mathbf{f} et \mathbf{g} seraient représentées par des matrices $n \times m$ et $n \times n$

vecteurs
en caractères
gras


f. b. vectorielle :
n ou p-uplet de f. b.

bloc
combinatoire
de sortie

 


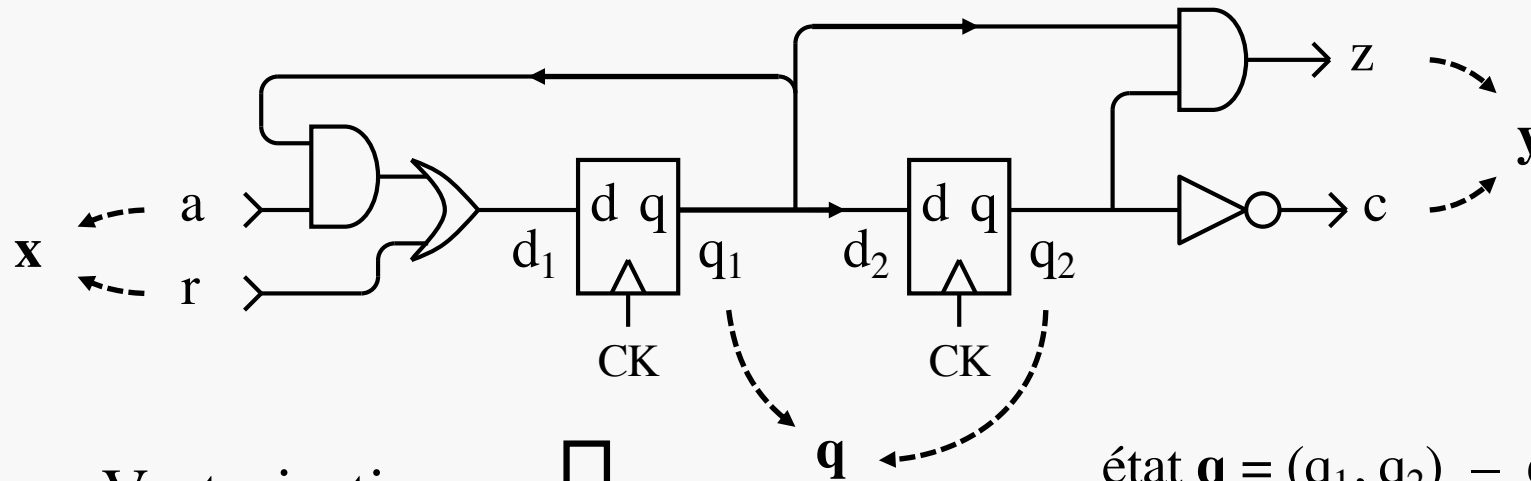

« Vectorisation »

 

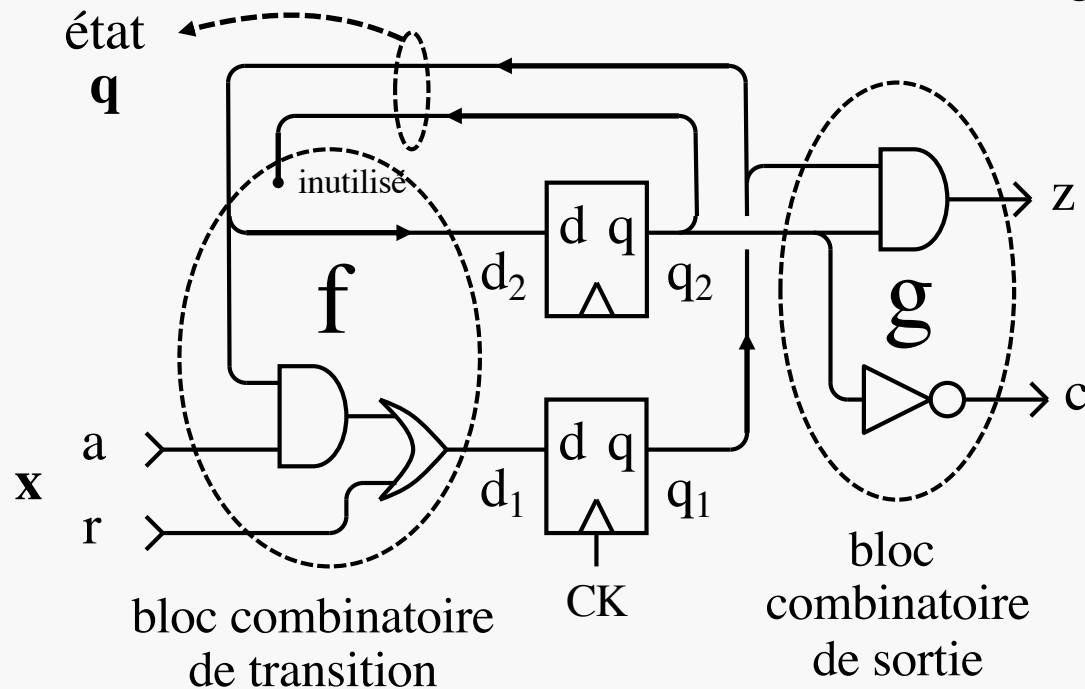état $\mathbf{q} = (q_1, q_2)$ – $\mathbf{d} = (d_1, d_2)$
 signaux d'entrée : a et r $\rightarrow \mathbf{x} = (a, r)$
 signaux de sortie : z et c $\rightarrow \mathbf{y} = (z, c)$



EXEMPLE

avec $n=m=p=2$

$$\mathbf{d} = (d_1, d_2) = (r + aq_1, q_1) = \mathbf{f}(\mathbf{q}, \mathbf{x})$$


$$\mathbf{y} = (z, c) = (q_1q_2, q_2') = \mathbf{g}(\mathbf{q})$$

DERNIER REGARD EN TEMPS CONTINUU : DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE $[kT, (k+1)T]$

avec top à chaque extrémité

k : indice
temporel

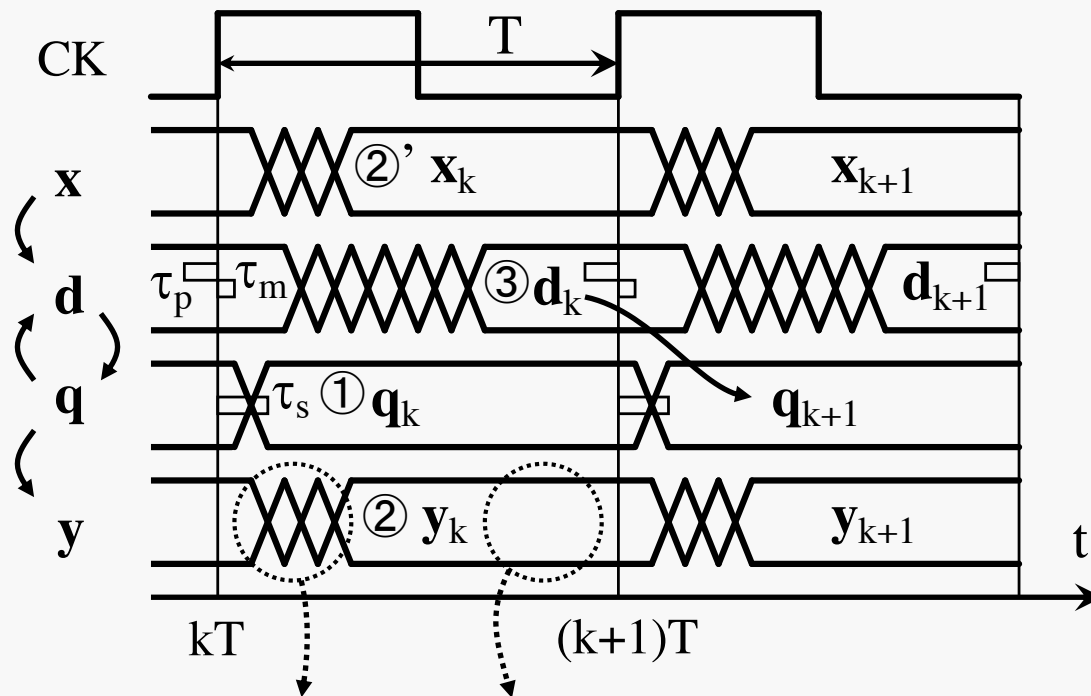Toutes grandeurs vectorielles
(pas d'indice pour les composantes ici)




Certains bits de y
peuvent changer

Aucun bit
ne change

Notations pour chronogramme de bus

- ① un petit délai τ_s après le top d'horloge, nouvelle valeur \mathbf{q}_k en sortie des bascules D
- ② calcul combinatoire de $g(\mathbf{q}_k)$, qui fournit bientôt la sortie \mathbf{y}_k
- ②' parallèlement, l'entrée s'établit, à la valeur \mathbf{x}_k (provenant typiquement de sorties d'autres circuits séquentiels cadencés par CK également, d'où le parallélisme avec ②)
- ③ \mathbf{q}_k et \mathbf{x}_k étant établis, calcul combinatoire de $f(\mathbf{q}_k, \mathbf{x}_k)$, devant fournir \mathbf{d}_k au plus tard à $(k+1)T - \tau_p$
Au prochain top d'horloge, \mathbf{d}_k sera transféré en sortie des bascules D, pour y devenir \mathbf{q}_{k+1}
- ① ...


ABSTRACTION EN TEMPS DISCRET

 

entrée & sortie
= bus de largeur n
 $\Leftrightarrow n$ bascules D
en parallèle

- Abandon de la vision continue
- \mathbf{q} , \mathbf{x} et \mathbf{y} désormais considérées comme de simples suites (temporelles) de vecteurs binaires
 - avec $\forall k \in \mathbb{Z}, \mathbf{q}_{k+1} = f(\mathbf{q}_k, \mathbf{x}_k)$ et $\mathbf{y}_k = g(\mathbf{q}_k)$
 - \mathbf{q} : sorte de suite récurrente

suite/séquence d'entrées

 

suite/séquence d'états

suite/séquence de sorties



- Relation de cause à effet entre séquences \mathbf{x} et \mathbf{y} = *comportement* du circuit

SYSTÈME DYNAMIQUE DISCRET $\rightarrow q^+$

- suite (\mathbf{q}_k) = fonction \mathbf{q} de \mathbb{N} vers \mathbb{B}^n : $(\forall k \in \mathbb{N}) \mathbf{q}(k) = \mathbf{q}_k$
- Soit \mathbf{q}^+ la suite « successeur de \mathbf{q} » : $(\forall k \in \mathbb{N}) \mathbf{q}^+(k) = \mathbf{q}_{k+1}$
- Or, $(\forall k \in \mathbb{N}) \mathbf{q}_{k+1} = f(\mathbf{q}_k, \mathbf{x}_k)$ et $\mathbf{y}_k = g(\mathbf{q}_k)$

- D'où $\mathbf{q}^+ = f(\mathbf{q}, \mathbf{x})$ et $\mathbf{y} = g(\mathbf{q})$
 loi d'évolution loi de sortie
 (ou de transition)

- équations sur des suites temporelles
- *représentation d'état* d'un système
- interprétable à l'instant (au *pas*) courant :

\mathbf{q}^+ est le prochain état, successeur de \mathbf{q} sous l'entrée \mathbf{x} ,


- présent en entrée de bascule(s) lorsque la période courante est assez avancée...

alias *l'état futur* de \mathbf{q}


Rôle analogue à celui de $\dot{\mathbf{q}} = f(\mathbf{q}, \mathbf{x})$ et $\mathbf{y} = g(\mathbf{q})$ pour modéliser un système dynamique continu en temps et en valeur des variables

mais objectifs (et notations) différents de ceux de l'Automatique

résurgence du continu

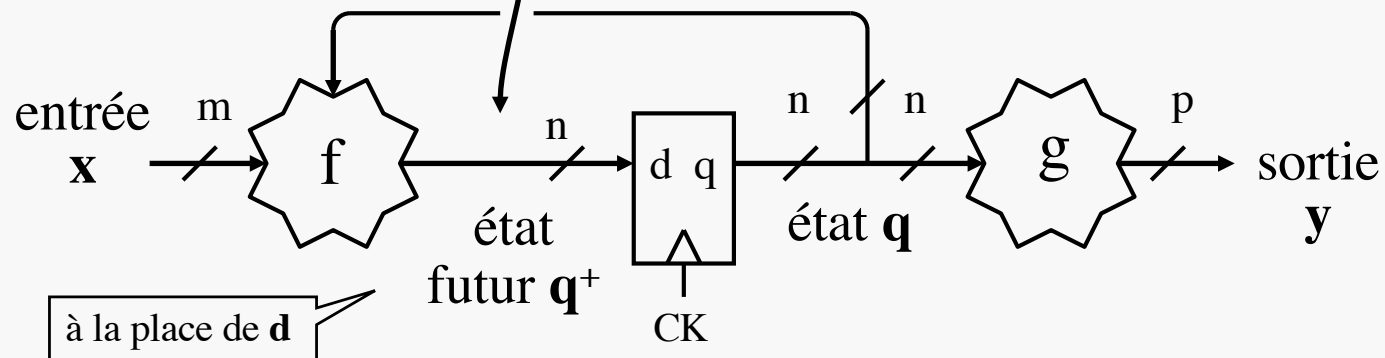

AUTOMATES

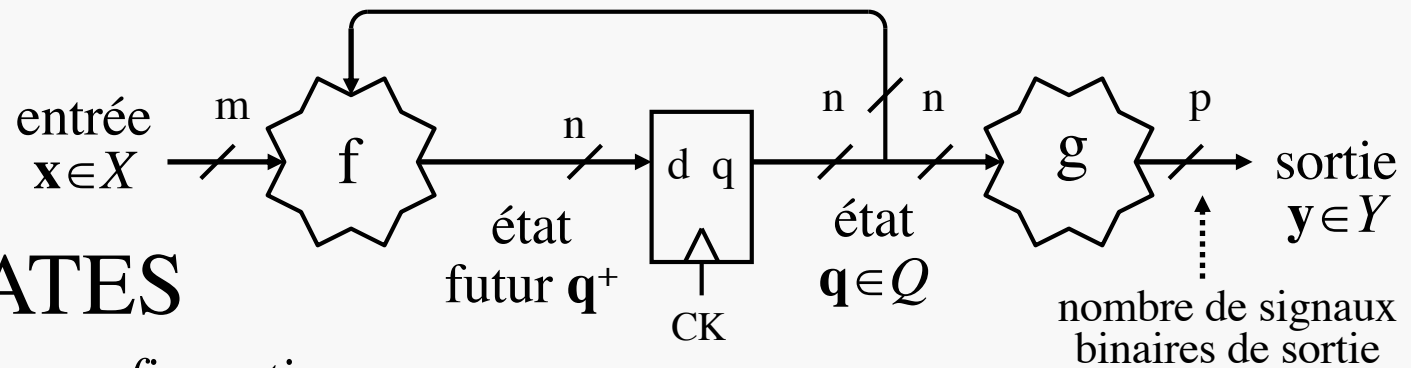


configurations

- X , Q et Y ensembles des *valeurs* possibles de \mathbf{x} , \mathbf{q} et \mathbf{y}
 - a priori, $X = \mathbb{B}^m$, $Q = \mathbb{B}^n$ et $Y = \mathbb{B}^p$
 - mais, souvent, \exists états ou sorties sans objet
 \rightarrow on restreint Q et Y à leurs seuls éléments utiles

- Ignorant leur réalité numérique, on se permet aussi de désigner les états ($\in Q$) par des *symboles* :

des mots porteurs de sens (« marche », « arrêt ») ou de simples lettres (A, B, C, ...)

 indispensable pour débiter la synthèse d'un circuit séquentiel, partant de son comportement



- fonction de transition $f : Q \times X \rightarrow Q$
- fonction de sortie $g : Q \rightarrow Y$
- Le quintuplet (Q, X, f, Y, g) constitue un *modèle mathématique comportemental*, appelé *automate*, du circuit séquentiel synchrone
 - en anglais : *Finite State Machine* (machine à nombre fini d'états) \rightarrow FSM
 - utile aussi en informatique théorique, mais en plus spécifique (notion d'état initial/final)

DIAGRAMME D'ÉTAT

Représentation graphique de f et g

$f : Q \times X \rightarrow Q$ est représentable par un *graphe* orienté à nœuds et arêtes valués

- nœud \leftrightarrow élément de Q = état (symbolique)
placé dans un cercle
- arête orientée \leftrightarrow *sous-ensemble* de X
arc, flèche, *transition*
en fait son indicatrice $1_{\{\dots\}}$
= condition sur les signaux d'entrées,
sous laquelle l'arc est emprunté
(*au top d'horloge*)


Un arc non valué représente une transition
inconditionnelle (toujours vraie)

$g : Q \rightarrow Y$ (Moore)

chaque état E (encerclé) est présenté
avec sa configuration en sortie $g(E)$


$$Q = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

$$X = \{--, ++\}$$

 

 exemple

sous-ensemble
plutôt qu'élément, car
plusieurs éléments de
 $X = \{\text{config. en entrée}\}$
peuvent faire transiter
entre 2 états donnés



2 états, reliés
par une transition
conditionnelle
brique de base d'un
diagramme d'état

ÉTUDE D'UN EXEMPLE (ANALYSE)

comportement à horizon lointain
(global en temps)


diagramme d'états

comportement immédiat
(local en temps)


lois d'évolution f
et de sortie g

circuit séquentiel synchrone

 Comportement (relation entrée-sortie) :
la sortie est remise à 0 par $r=1$,
sinon elle oscille entre 0 et 1.





états numériques
(et même binaires)

 


loi d'évolution
 $q^+ = q \cdot r'$
($q_{k+1} = q_k \cdot r'_k$)

loi de sortie
 $y = q$
($y_k = q_k$)

  


COMPORTEMENT À HORIZON LOINTAIN

 - Partant d'un état q_j à l'instant j pour le système, quelle sera sa sortie y_k après avoir subi une séquence d'entrées $\xi = (x_j, x_{j+1}, \dots, x_{k-2}, x_{k-1})$?
 → une certaine valeur $g^*(q_j, \xi)$
 où g^* , dite *fonction de sortie généralisée*,
 résulte de compositions multiples de f , puis g



- g^* décrit/*spécifie* le comportement global du système
- en pratique, g^* est donc connue *avant* f et g !
 - mais souvent seulement sur un état *naturel* q_{nat} du système

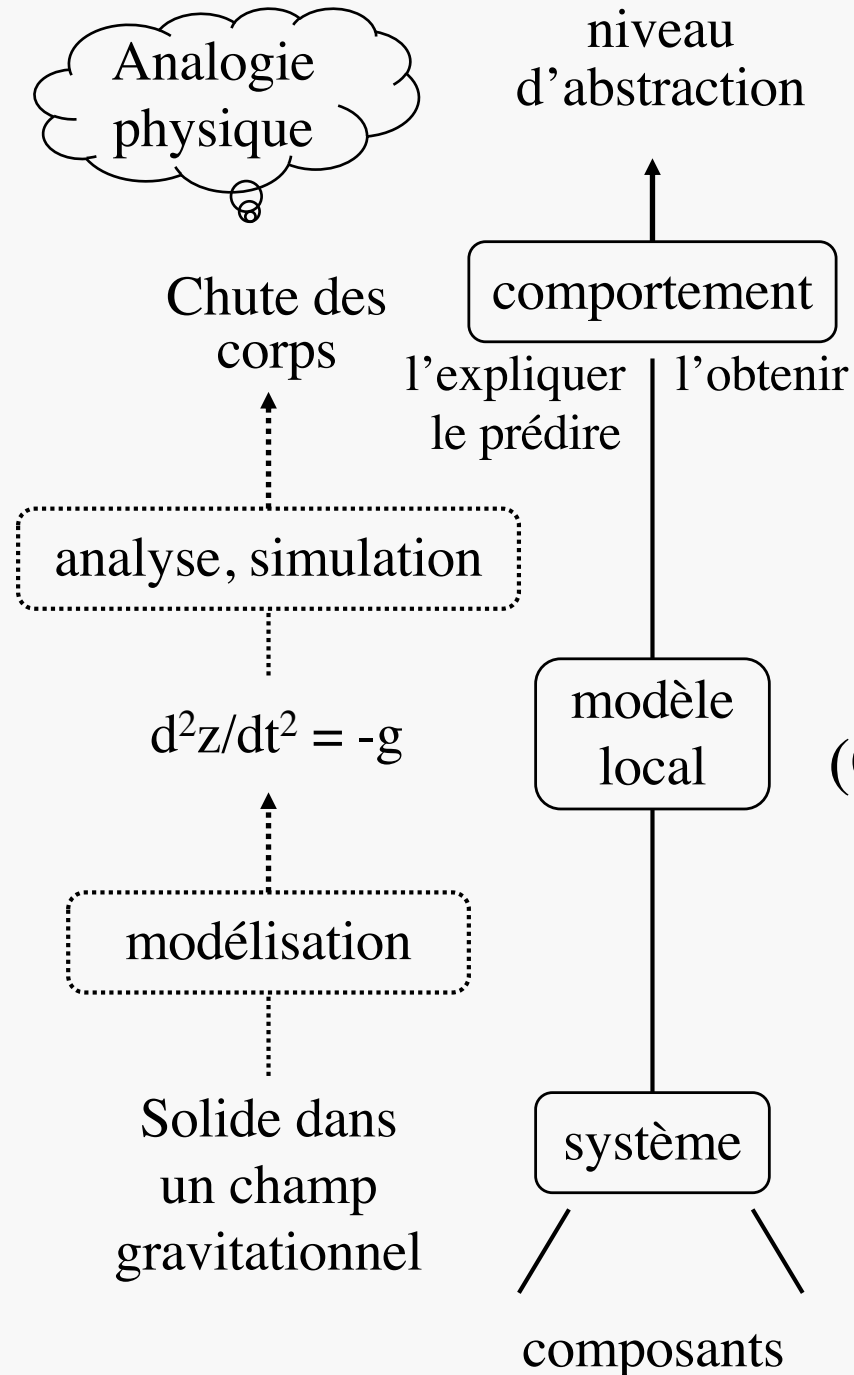typiquement
l'état après
réinitialisation



VUE D'ENSEMBLE

Comportement (g^*)

① élaboration diagramme d'état

Automate à états symboliques

② encodage d'états

Automate à états numériques

③ implantation

Circuit séquentiel

Bascules D & portes combinatoires

SYNTHÈSE DE CIRCUITS SÉQUENTIELS

*Spécifications
comportementales*



1 *Elaborer un
diagramme d'état*



2 *Encoder
les états*

— changement de variables —



3 *Implanter*

→ objet de
plusieurs PC

entrées X - sorties Y

états naturels, t.q. q_{init}

spécifications t.q. $g^*(q_{\text{init}}, \cdot)$



Mobiliser les états
nécessaires au
comportement voulu


Trouver Q , f et g répondant aux spécifications

$|Q|$ désormais connu

Choisir $n \geq \log_2(|Q|)$
et γ injectif : $Q \rightarrow \mathbb{B}^n$


q symbolique

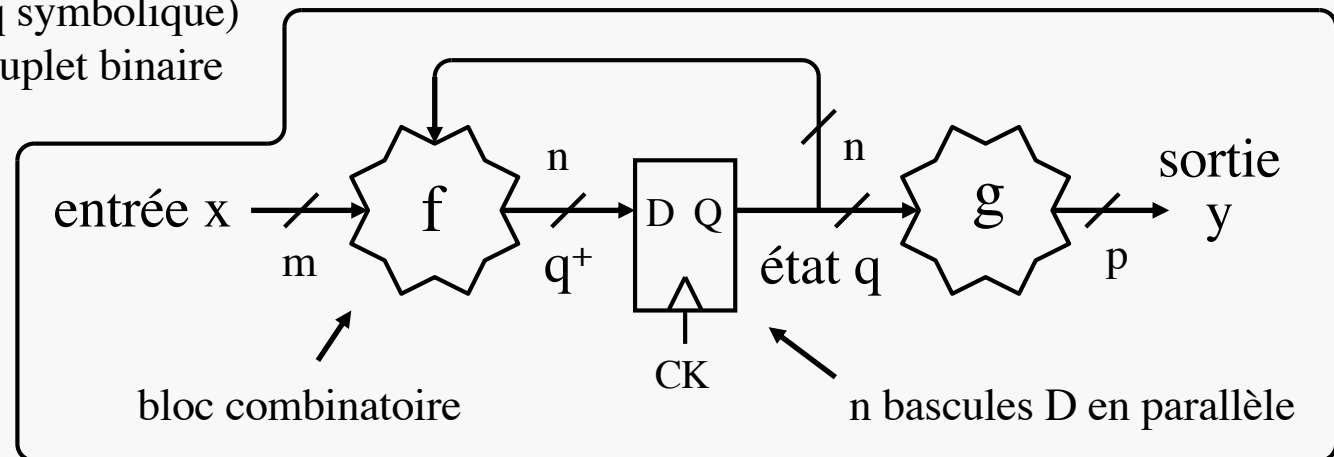q numérique =
 $\gamma(q \text{ symbolique})$
 n -uplet binaire



❶ ÉLABORER UN DIAGRAMME D'ÉTAT



- Tâche souvent délicate :
 - spécifications initiales souvent en langage naturel
 - souvent incomplètes, et même incohérentes
 - pas de méthodologie systématique
- Propriété fondamentale :
 - pour chaque état et chaque valeur d'entrée(s), un et un seul successeur
 - ⇒ les transitions sortant d'un état doivent toujours partitionner X
 - on dira alors que « le D.E. est bien conditionné »
- Représentation :
 - sous forme graphique : diagramme d'état
 - sous forme de programme :
 - langages de description matérielle (HDL), langages dits synchrones
 - souvent hiérarchique/modulaire : interaction entre plusieurs automates

 


② ENCODER LES ÉTATS

cardinal de Q 

- Choisir $n \geq \log_2(|Q|)$, puis un codage injectif $\gamma : Q \rightarrow \mathbb{B}^n$
 - c'est un changement de variable : des états symboliques aux bits q_i
 - mobilise n bascules D pour porter les n variables d'état q_i
- Stratégies d'encodage usuelles :
 - « adjacence » : usuellement avec $n = \lceil \log_2(|Q|) \rceil$
 - codes proches pour états successeurs l'un de l'autre
 - car tend à simplifier la fonction de transition f
 - idéalement : un seul bit de *différence*
 - exige que les transitions suivent les arêtes du n -cube
 - souvent impossible topologiquement, sauf coup de chance
 - à défaut, on veille à minimiser les *différences*
 - « one-hot » : $n = |Q|$
 - pour chaque état, un des q_i vaut 1, les autres 0
 - coûteux en bascules D (une par état), mais logique simplifiée
 - rapide, bien adapté aux FPGA du commerce
 - codage optimal : problème algorithmique (très) difficile

  

③ IMPLANTER

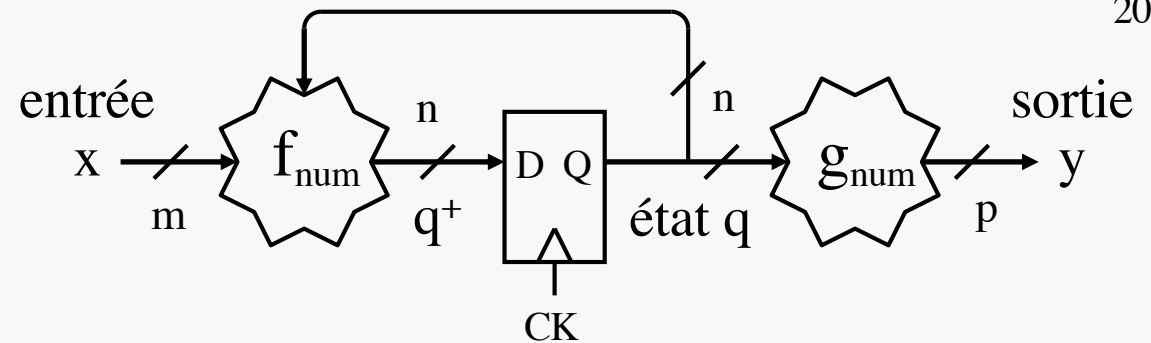

- Diagramme d'état (❶) et encodage γ des états (❷) déterminent numériquement les fonctions f et g :
 - $f_{\text{num}} = \gamma \circ f_{\text{symb}} \circ \gamma^{-1}$ & $g_{\text{num}} = g_{\text{symb}} \circ \gamma^{-1}$ ← effets classiques d'un changement de variables
 - reste à les implanter sous forme de logique combinatoire en se connectant en entrée et en sortie des bascules D

- Exemple générique avec états, entrées et sorties chacun sur 2 bits :


$$\mathbf{q} = (q_1, q_0), \quad \mathbf{x} = (x_1, x_0), \quad \mathbf{y} = (y_1, y_0) \quad \text{état futur : } \mathbf{q}^+ = (q_1^+, q_0^+)$$

→ fonctions booléennes à exprimer et implanter :

- Logique de transition $\begin{cases} q_0^+ = f_0(q_1, q_0, x_1, x_0) \\ q_1^+ = f_1(q_1, q_0, x_1, x_0) \end{cases}$
 $\mathbf{q}^+ = f(\mathbf{q}, \mathbf{x})$

- Logique de sortie
 
$$\mathbf{y} = g(\mathbf{q}) \quad \begin{cases} y_1 = g_1(q_1, q_0) \\ y_0 = g_0(q_1, q_0) \end{cases}$$



Avec des entrées sur m bits et des états sur n bits, une fonction de transition f s'exprime par n fonctions booléennes de $m+n$ variables...